## Meranie na jednosmernom motore

Štítkové údaje:

$$P_{
m N}=$$
  $U_{
m aN}=$   $I_{
m aN}=$   $I_{
m bN}=$ 

## Zaťažovanie JSCB (prirodzená charakteristika)


Počas merania udržujeme budiaci prúd motora a napätie kotvy na konštantnej hodnote. Meraný motor zaťažíme dynamometrom asi na  $M_{\rm p}\approx 1,2\,M_{\rm N}$ . Zaťažovací moment znižujeme približne po  $0,2\,M_{\rm N}$  až do nuly. Odčítame zaťažovací moment M, prúd kotvy  $I_{\rm a}$  a otáčky n. Namerané hodnoty zapisujeme do Tab. 1.

## Zaťažovanie JMCB pri zníženom napätí

Počas merania sú budiaci prúd  $I_{\rm b}$  a napätie kotvy  $U_{\rm a}$  konštantné. Motor zaťažíme dynamometrom asi na  $M_{\rm p}\approx 1.2\,M_{\rm N}$ . Zaťažovací moment znižujeme po  $0.2\,M_{\rm N}$  až do nuly. Odčítame zaťažovací moment M, prúd kotvy  $I_{\rm a}$  a otáčky motora n. Meranie urobíme pre  $U_{\rm a}\approx 0.95\,U_{\rm aN}$  a  $U_{\rm a}\approx 0.90\,U_{\rm aN}$ . Namerané zapisujeme do Tab. 2 a Tab. 3.

## Zaťažovanie JMCB pri zníženom budení

Motor meriame pri nominálnom napájacom napätí  $U_{\rm aN}$  a zníženom budiacom prúde  $I_{\rm b} < I_{\rm bN}$ . Počas merania sú budiaci prúd motora  $I_{\rm b}$  a napätie kotvy  $U_{\rm a} = U_{\rm aN}$  konštantné. Motor zaťažíme asi na hodnotu  $M_{\rm p} \approx 1.2~M_{\rm N}$ . Zaťažovací moment znižujeme približne po  $0.2~M_{\rm N}$  až do nuly. Odčítame zaťažovací moment M, prúd kotvy  $I_{\rm a}$  ako aj otáčky motora n. Zmeriame dva priebehy rýchlostných charakteristík pri budiacom prúde  $I_{\rm b} \approx 0.9~I_{\rm bN}$  a  $I_{\rm b} \approx 0.8~I_{\rm bN}$ . Hodnoty nameraných veličín zapisujeme do Tab. 4 a Tab. 5.

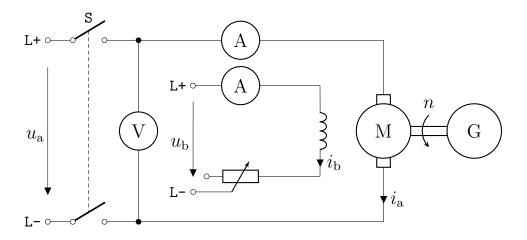

Obr. 1: Schéma zapojenia – zaťažovanie motora s cudzím budením

Tab. 1: Tabuľka nameraných a vypočítaných hodnôt

	$U_{\rm aN} =$	(V)		$I_{ m bN} =$	(A)	
$n\left(1/\mathrm{min}\right)$						
$I_{\mathrm{a}}\left(\mathrm{A}\right)$						
$M  (\mathrm{Nm})$						

Tab. 2: Meranie pri zníženom napájacom napätí

	$U_{\rm a} =$	(V)		$I_{\rm b} =$	(A)	
$n\left(1/\mathrm{min}\right)$						
$I_{\mathrm{a}}\left(\mathrm{A}\right)$						
$M  (\mathrm{Nm})$						

Tab. 3: Meranie pri zníženom napájacom napätí

	$U_{\rm a} =$	(V)		$I_{\rm b} =$	(A)	
$n\left(1/\mathrm{min}\right)$						
$I_{\mathrm{a}}\left(\mathrm{A} ight)$						
$M  (\mathrm{Nm})$						

Tab. 4: Meranie pri zníženom budení

	$U_{\rm a} =$	(V)		$I_{\rm b} =$	(A)	
$n\left(1/\mathrm{min}\right)$						
$I_{\mathrm{a}}\left(\mathrm{A}\right)$						
$M  (\mathrm{Nm})$						

Tab. 5: Meranie pri zníženom budení

	$U_{\rm a} =$	(V)		$I_{\rm b} =$	(A)	
n (1/min)						
$I_{\mathrm{a}}\left(\mathrm{A}\right)$						
$M  (\mathrm{Nm})$						